 


## Experiment 5

### D Flip-flop:



```
module DFF(output Q,output Qb, input D,input clk,input CLR,input PRE);
```

```
reg Q;    // output Q and Qb defined as register
```

```
reg Qb;
```

```
initial
```

```
begin
```

```
    Q=0;
```

```
    Qb=1;
```

```
end
```

```
always @(posedge clk or negedge CLR or negedge PRE)
```

```
begin
```

```
    if (CLR == 0)
```

```
        begin
```

```
            Q = 0;
```

```
            Qb = 1;
```

```
        end
```

```
    else
```

```
        if (PRE == 0)
```

```
            begin
```

```
                Q = 1;
```

```
                Qb = 0;
```

```
            end
```

```
        else
```

```
            begin
```

```
                Q = D;
```


```
                Qb = ~D;
```

```
            end
```

```
    end
```

```
endmodule
```

### JK Flip-flop:

 

```
module JKFF(output Q,output Qb, input J,input K, input clk,input CLR,input PRE);
```

```
reg Q; // output Q and Qb defined as register
```

```
reg Qb;
```

```
initial
```

```
begin
```

```
Q=0;
```

```
Qb=1;
```

```
end
```

```
always @ (negedge clk or negedge CLR or negedge PRE)
```

```
begin
```

```
if (CLR == 0)
```

```
begin
```

```
Q = 0;
```

```
Qb = 1;
```

```
end
```

```
else
```

```
if (PRE == 0)
```

```
begin
```

```
Q = 1;
```

```
Qb = 0;
```

```
end
```

```
else
```

```
if ( J == 0 & K == 0 )
```

```
begin
```

```
Q = Q;
```

```
Qb = ~Q;
```

```
end
```

```
else
```

```
if ( J == 0 & K == 1 )
```

```
begin
```

```
Q = 0;
```

```
Qb = 1;
```

```
end
```

```
else
```

```
if ( J == 1 & K == 0 )
```

```
begin
```

```
Q = 1;
```

```
Qb = 0;
```

```
    end
else
    if ( J == 1 & K == 1 )
        begin
            Q = ~Q;
            Qb = ~Qb;
        end
    end
end
endmodule
```

### Test-bench Code for D Flip-flop

```
module test_DFF( );
reg D;
reg clk;
reg PRE;
reg CLR;
wire Q;
wire Qb;

    DFF FF1 (Q,Qb,D,clk,CLR,CLR);

initial
begin
    clk=0;
    forever #10 clk = ~clk;
end
initial
begin
    CLR=1;PRE=1; D = 0; #20
    CLR=0;#10
    CLR=1; D = 1; #20;
    D = 0; #20;
    PRE=0;#20
    PRE=1;#10
    D = 1; #10
    $finish;
end
endmodule
```

### Test-bench code for JK FF

```
module test_JKFF();  
reg J;  
reg K;  
reg clk;  
reg PRE;  
reg CLR;  
wire Q;  
wire Qb;  
  
    JKFF FF1 (Q,Qb,J,K,clk,CLR,PRE);  
  
initial  
    begin  
        clk = 0;  
        forever #10 clk = ~clk;  
    end  
initial  
    begin  
        CLR = 1; PRE = 1; J = 0; K = 0; #20  
        PRE = 0; #10  
        PRE = 1; J = 0; K = 1; #20;  
        J = 1; K = 0; #20  
        CLR = 0; #20  
        CLR = 1; J = 1; K = 1; #20;  
    Sfinish;  
end  
endmodule
```